

## Assignment 2

Name : Hriday Jain

Batch : S13

Roll no : 56


Subject : MPL

Software : Logisim

AIM : To study adder and subtractor circuits.

### 1. HALF ADDER CIRCUIT :

CIRCUIT DIAGRAM :

 


TRUTH TABLE :

a	b	x	y
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

### 2. HALF SUBTRACTOR CIRCUIT :

CIRCUIT DIAGRAM :

 


TRUTH TABLE :

a	b	x	y
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

### 3. FULL ADDER CIRCUIT :

CIRCUIT DIAGRAM :

 


TRUTH TABLE :

a	b	c	x	y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

#### 4. FULL SUBTRACTOR CIRCUIT :

CIRCUIT DIAGRAM :

 

TRUTH TABLE :

a	b	c	x	y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1